

数学作业纸

科目_____

班级:_____

姓名:_____

编号:_____

第_____页

8.1.2 (a) 电压串联负反馈, (b) 电压并联负反馈, (c) 电流串联负反馈, (d) 并联负反馈

(e) 电压串联负反馈, (f) 电流串联负反馈

8.1.5 (a) 不能, 为反接, ~~反接反接~~
同向反接互接

(b) 不能 $V_{ic} = \frac{V_i}{R_L}$, R 与 R_L 互接位置

8.1.6 (1) h-i, a-c, b-d j-f (2) h-i a-d, c-d b, j-f

(3) i-g, a-d, b-c, ~~j-f~~ j-e

(4) i-g, a-c, b-d, j-e

8.1.8 (a) 11 互接 (2) 10-6, (3) 5-5 (3) Z_1 互接 (4) 10-10 2-6

(b) 11 A-11, B-12 Z_1 互接 (3) A-11, B-12 Z_1 互接

8.3.5 (1) 8-6, 9-1, 2-5 (2) 8-7, 9-3, 2-5

(3) 8-6, 9-1, 4-5 (4) 8-6, 9-3, 4-5

8.3.6 (1) ①接 T_3 基极 ②接 T_1 基极

(2) ①接 T_3 基极 ②接 T_1 基极

8.4.4 (1) R_1, R_2 构成电流并联负反馈

(2) $i_f = 100i_i$

$$i_o = i_f + i_z \quad i_f = \frac{0 - V_o}{R_1} \quad i_z = \frac{0 - V_o}{R_2}$$

$$= i_f + i_z$$

$$V_o = -i_i R_1 \quad i_z = \frac{i_i R_1}{R_2}$$

$$= \left(\frac{R_1 + R_2}{R_2} \right) i_i = 100 i_i$$

(3) 电压串联负反馈

数学作业纸

科目_____

班级:_____

姓名:_____

编号:_____

第____页

8.4.5 1) 电压串联负反馈.

$$\frac{V_i}{R_{in}} = \frac{-V_o}{R_f} \quad \frac{V_o}{V_i} = A_{vf} = -\frac{R_f}{R_{h1}} = -10$$

输入电阻和输出电阻.

(2) T_3 基极与 T_1 集电极相连, R_f 左端与 T_2 基极相连.

$$17) V_{be} = V_{b1} = V_i$$

$$V_i = V_o \frac{R_{b2}}{R_{f1} R_{b2}}$$

$$A_{vg} \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_{b2}} = 11$$