

数学作业纸

科目_____

班级:_____

姓名:_____

编号:_____

第____页

9.3.2 (1) $P_{om} = \frac{V_{ce}^2}{8R_L} = 4.5W$

(2) $P_{cm} \geq 0.12 P_{om} = 0.9W$

(4) $P_{om} = \frac{(V_{ce} - V_{ce(s)})^2}{2R_L} = 3.125W$

$P_{cm} \geq 0.12 P_{om} = 0.625W$

9.4.3 (1). $V_{ce} = \frac{1}{2} V_{cc} = 6V$. 1) 7) 8) R_1, R_2, R_3 .

(2) 1) 2) R_2 , 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

(3) $V_{ce} = 6V$

$P_{T1} = P_{T2} = \beta I_B V_{ce} = \beta \frac{V_{ce} - 2V_{BE}}{R_1 + R_3} V_{ce} = 1.56mW \gg P_{cm}$.
三极管安全工作。

9.4.4 (1). $P_o = I_o R_L = \left(\frac{0.45}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot 35 = 3.54W$

(2) $P_v = \frac{2 \cdot \frac{1}{2} V_{ce} \cdot \frac{V_{om}}{R_L}}{\pi} = \frac{V_{ce}}{\pi} \cdot I_{om} = 3W$